

GTP03 - Álgebra de Boole

Ejercicios

1.- Realice la tabla de verdad y simplifique utilizando reglas del Álgebra de Boole

- a. $f(a, b, c) = \sum (0, 1, 3, 7)$
- b. $f(a, b, c) = \prod (4, 6, 7)$
- c. $f(a, b, c, d) = \sum (0, 4, 8, 12)$
- d. $f(a, b, c, d) = \prod (4, 5, 12, 13)$

2.- Realice la tabla de verdad y simplifique utilizando Mapas de Karnaugh

- a. $f(a, b, c) = \sum (0, 1, 4, 5)$
- b. $f(a, b, c) = \prod (1, 2, 3)$
- c. $f(a, b, c, d) = \sum (0, 2, 8, 10)$
- d. $f(a, b, c, d) = \prod (10, 12, 13, 14, 15)$

3.- Diseñe los circuitos resultantes de las funciones simplificadas en los puntos anteriores.