

C7 - Circuitos Lógicos Combinacionales

Total de preguntas: 8

Pregunta 1

¿Qué técnicas se pueden utilizar para simplificar funciones lógicas en circuitos combinacionales? (Selecciona todas las que apliquen)

[Respuesta abierta]

Pregunta 2

En base al siguiente circuito obtenga la tabla de verdad resultante. A B C f 0 0 0

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 3

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los circuitos combinacionales son correctas?

[Respuesta abierta]

Pregunta 4

¿Cuál de los siguientes NO es un componente típico de un circuito combinacional?

- ☐ a. Flip-flops
- ☐ b. Decodificadores
- ☐ c. Multiplexores
- ☐ d. Compuertas lógicas

Pregunta 5

¿Qué características son típicas de los circuitos combinacionales? (Selecciona todas las que apliquen)

[Respuesta abierta]

Pregunta 6

¿Cuáles son las características que definen a un semi sumador y a un sumador completo? (Selecciona todas las que apliquen)

[Respuesta abierta]

Pregunta 7

¿Cuál es el propósito de un demultiplexor?

- a. Enviar una entrada a una de varias salidas
- b. Almacenar un bit
- c. Convertir un valor binario en múltiples salidas activas
- d. Sumar dos números

Pregunta 8

¿Cuáles de las siguientes funciones se pueden implementar utilizando un circuito combinacional?
(Selecciona todas las que apliquen)

[Respuesta abierta]