

En base a los siguientes diagramas de tiempo realice lo siguiente:

- Identifique que valor tomará Q
- Defina si el circuito es síncrono o asíncrono
- Que tipo de entrada tiene el reloj para cada caso (negada o directa)

