

C8 - Circuitos Lógicos Secuenciales

Total de preguntas: 9

Pregunta 1

Dado que un Biestable D almacena un único bit (0 o 1), un registro de almacenamiento de 8 bits requerirá exactamente ocho (8) Biestables D conectados en paralelo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 2

Cuál es la principal diferencia entre un circuito secuencial y uno combinacional

- ☐ a. Entradas
- ☐ b. Estado
- ☐ c. Reloj
- ☐ d. Compuertas

Pregunta 3

Cuando las entradas J y K de un Biestable J-K síncrono son ambas iguales a 0 ($J=0$, $K=0$), la salida del biestable cambia de estado en el siguiente pulso de reloj.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 4

Los circuitos secuenciales además de las compuertas lógicas, utiliza elementos de memoria para almacenar el estado, y suelen representarse con una máquina de estados.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 5

Para el biestable de la siguiente imagen, determine: biestable Es un biestable

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 6

Según el diagrama de tiempo a continuación y tomando en cuenta que *Q siempre comienza en bajo*. Responda utilizando los números que se muestran como guía por encima y por debajo del diagrama. *Las respuestas deben ser SOLO los números separados por COMA (,), SIN utilizar espacios y ORDENADOS de menor a mayor. Ej: 0,1,2* * En que pulsos la memoria pasará de bajo a alto la memoria

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 7

Según el diagrama de tiempo a continuación y tomando en cuenta que *Q siempre comienza en bajo*. Responda utilizando los números que se muestran como guía por encima y por debajo del diagrama. *Las respuestas deben ser SOLO los números separados por COMA (,), SIN utilizar espacios y ORDENADOS de menor a mayor. Ej: 0,1,2* * En que pulsos la memoria pasará de bajo a alto la memoria

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 8

Dada la siguiente imagen la cual contiene una tabla de verdad, debe determinar a que circuito secuencial pertenece. CS

- a. Flip Flop JK
- b. Flip Flop RS
- c. Flip Flop T
- d. Flip Flop D

Pregunta 9

Según el diagrama de tiempo a continuación y tomando en cuenta que *Q siempre comienza en bajo*. Responda utilizando los números que se muestran como guía por encima y por debajo del diagrama. *El período debe ser expresado sin espacio con un guión en medio Ej: 0-5* * Entre que pulsos la memoria se encontrará en un estado de indeterminación:

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]